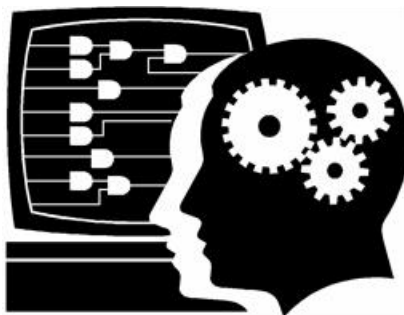


数字系统设计与Verilog HDL

(第6版)



第8章 Verilog有限状态机设计


8.1 有限状态机

8.2 有限状态机的Verilog描述


8.3 状态编码

8.4 有限状态机设计要点

8.1 有限状态机

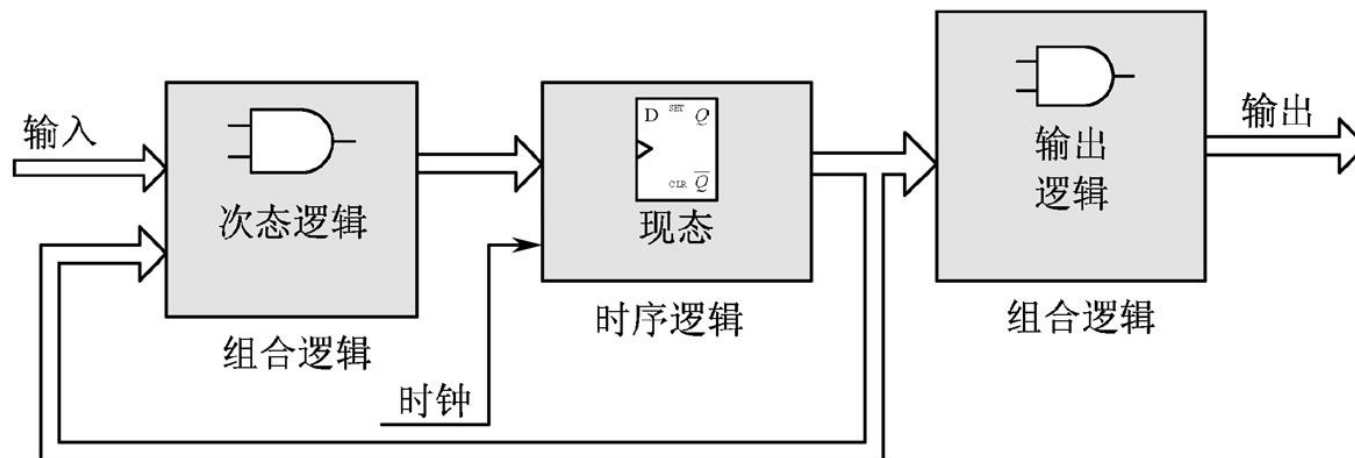

摩尔型 (Moore) 状态机

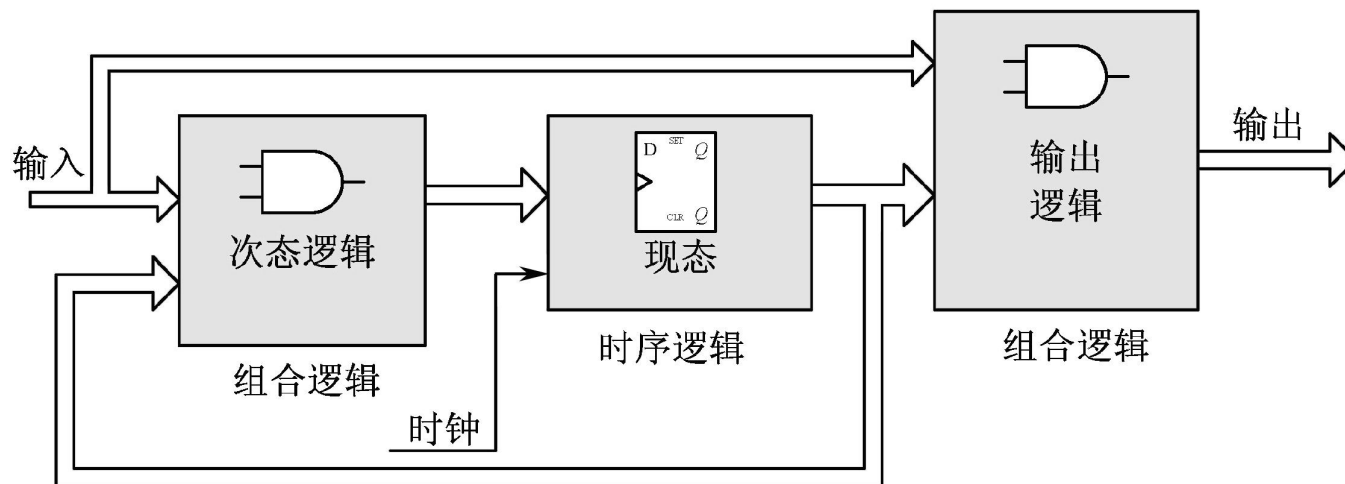

米里型 (Mealy) 状态机

用状态机设计模5计数器

```
module fsm(clk,clr,z,qout);  
input clk,clr; output reg z; output reg[2:0] qout;  
always @(posedge clk or posedge clr) //此过程定义状态转换  
begin if(clr) qout<=0; //异步复位  
      else case(qout)  
        3'b000: qout<=3'b001;  
        3'b001: qout<=3'b010;  
        3'b010: qout<=3'b011;  
        3'b011: qout<=3'b100;  
        3'b100: qout<=3'b000;  
        default: qout<=3'b000; /*default语句*/  
      endcase  
end  
always @(qout) /*此过程产生输出逻辑*/  
begin case(qout)  
  3'b100: z=1'b1;  
  default: z=1'b0;  
endcase  
end  
endmodule
```

8.2 有限状态机的几种描述方式

(1) 用三个过程描述：即现态（CS）、次态（NS）、输出逻辑（OL）各用一个always过程描述。

(2) 双过程描述（CS+NS、OL双过程描述）：使用两个always过程来描述有限状态机，一个过程描述现态和次态时序逻辑（CS+NS）；另一个过程描述输出逻辑（OL）。


(3) 双过程描述（CS、NS+OL双过程描述）：一个过程用来描述现态（CS）；另一个过程描述次态和输出逻辑（NS+OL）。

(4) 单过程描述：在单过程描述方式中，将状态机的现态、次态和输出逻辑（CS+NS+OL）放在一个always过程中进行描述。

```

module fsm1_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state,next_state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
    /*状态编码, 采用格雷 (Gray) 编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义当前状态*/
begin if(clr) state<=S0;                //异步复位, s0为起始状态
    else state<=next_state;
end
always @(state or x)                    /*该过程定义次态*/
begin
case (state)
    S0:begin if(x) next_state<=S1;
    else      next_state<=S0; end
    S1:begin if(x)      next_state<=S1;
    else      next_state<=S2; end

```

 

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）

```
S2:begin
    if(x) next_state<=S3;
    else next_state<=S0; end
S3 : b e g i n
        i f ( x )
            next_state<=S1;
        else
            next_state<=S2;
        end
default:    next_state<=S0;
            /*default语句*/
        endcase
end
```

```
always @(state)
    /*该过程产生输出逻辑*/
begin    case(state)
        S3: z=1'b1;
        default:z=1'b0;
    endcase
end
endmodule
```


“101” 序列检测器（单过程描述）

```
module fsm4_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
/*状态编码, 采用格雷 (Gray) 编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr)
Begin    if(clr) state<=S0;                //异步复位, s0为起始状态
        else case(state)
          S0:begin    if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
                    else begin state<=S0; z=1'b0;end
                    end
          S1:begin    if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
                    else begin state<=S2; z=1'b0;end
                    end
          S2:begin    if(x) begin state<=S3; z=1'b0;end
                    else begin state<=S0; z=1'b0;end
                    end
          S3:begin    if(x) begin state<=S1; z=1'b1;end
                    else begin state<=S2; z=1'b1;end
                    end
          default:begin state<=S0; z=1'b0;end    /*default语句*/
        endcase end
endmodule
```


8.3 状态编码

常用的编码方式

- ◆ 顺序编码
- ◆ 格雷编码
- ◆ 约翰逊编码
- ◆ 一位热码

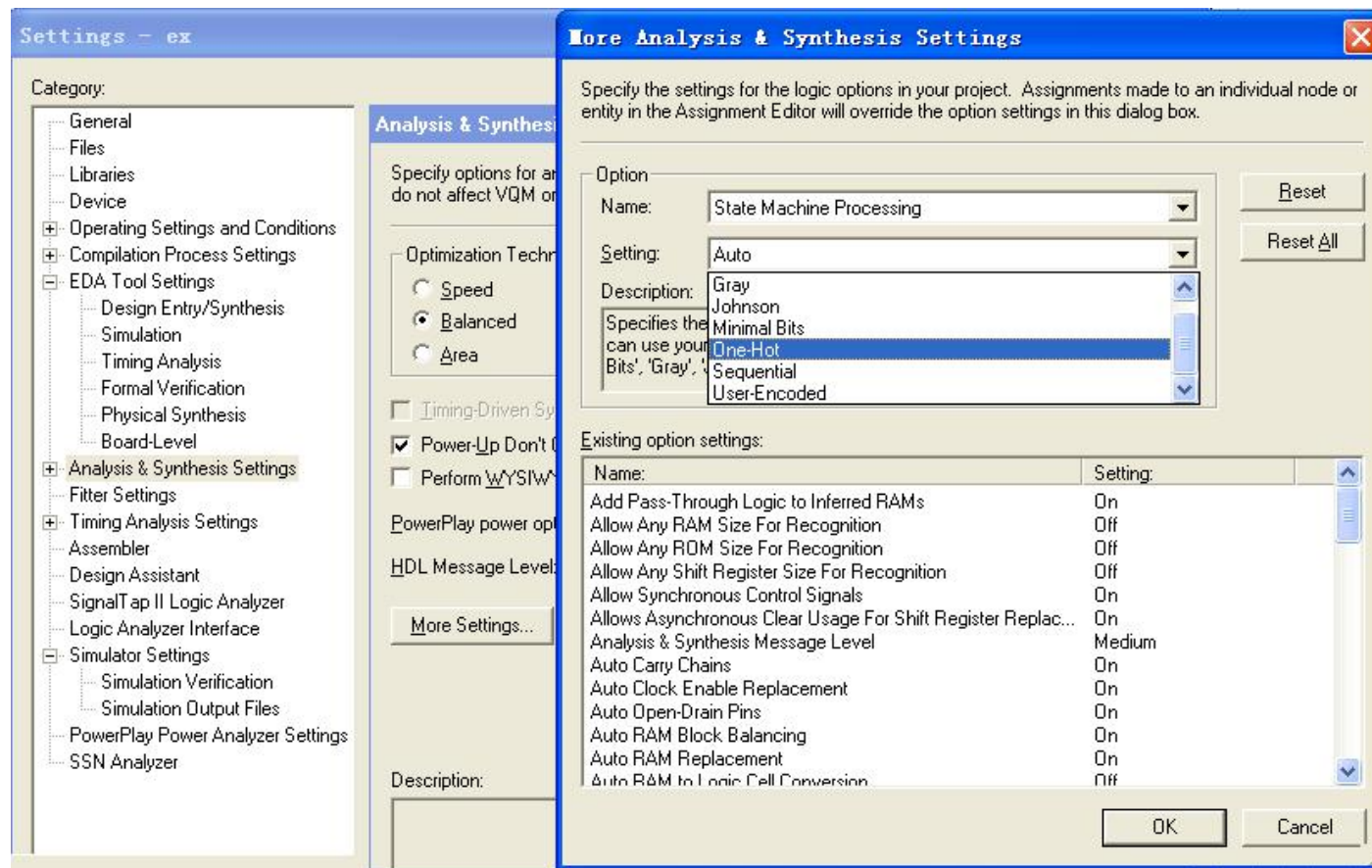

一位热码编码选择对话框（Quartus II）

状态编码的定义

在Verilog语言中，有两种方式可用于定义状态编码，分别用parameter和'define语句实现，比如要为state0、state1、state2、state3四个状态定义码字为：00、01、11、10，可采用下面两种方式。

方式1：用parameter参数定义

```
parameter
state1=2'b00,state2=2'b01,state3=2'b11,state4=2'b10;
.....
case(state)
state1: ...;           //调用
state2: ...;
.....
```

状态编码的定义

状态编码的定义方式2：用'define语句定义

```
'define state1    2'b00                                //不要加分号";"
'define state2    2'b01
'define state3    2'b11
'define state4    2'b10
    case(state)
'state1:          ...;                                //调用，不要漏掉符号""
'state2:          ...;
.....
```

要注意两种方式定义与调用时的区别，一般情况下，更倾向于采用方式1来定义状态编码。一般使用case、casez和casex语句来描述状态之间的转换，用case语句表述比用if-else语句更清晰明了。

8.4 有限状态机设计要点

1. 起始状态的选择：

起始状态是指电路复位后所处的状态，选择一个合理的起始状态将使整个系统简洁、高效。多数EDA软件会自动为基于状态机的设计选择一个最佳的起始状态。

2. 有限状态机的同步复位

3. 有限状态机的异步复位

多余状态的处理

一般有如下两种处理多余状态的方法：

（1）在**case**语句中用**default**分支决定如果进入无效状态所采取的措施；

（2）编写必要的**Verilog**源代码明确定义进入无效状态所采取的行为。

习 题 8

8.1 设计一个“111”串行数据检测器。要求是：当检测到连续3个或3个以上的“1”时输出为1，其他输入情况下输出为0。

8.2 设计一个“1001”串行数据检测器。其输入、输出如下所示：

输入x: 000 101 010 010 011 101 001 110 101

输出z: 000 000 000 010 010 000 001 000 000

8.3 编写一个8路彩灯控制程序，要求彩灯有以下3种演示花型。

- (1) 8路彩灯同时亮灭；
- (2) 从左至右逐个亮（每次只有1路亮）；
- (3) 8路彩灯每次4路灯亮，4路灯灭，且亮灭相间，交替亮灭；在演示过程中，只有当一种花型演示完毕才能转向其他演示花型。

习 题 8

8.4 用状态机设计一个交通灯控制器，设计要求：A路和B路，每路都有红、黄、绿三种灯，持续时间为：红灯45 s，黄灯5 s，绿灯40 s。A路和B路灯的状态转换是：

- (1) A红，B绿（持续时间40 s）；**
- (2) A红，B黄（持续时间5 s）；**
- (3) A绿，B红（持续时间40 s）；**
- (4) A黄，B红（持续时间5 s）。**

实验与设计

8-1 流水灯控制器

实验要求：采用有限状态机设计彩灯控制器，控制LED灯实现预想的演示花型。

采用有限状态机设计一个彩灯控制器，要求控制18个LED灯实现如下的演示花型：

从两边往中间逐个亮；全灭；

从中间往两头逐个亮；全灭；

循环执行上述过程。

8-2 汽车尾灯控制器

实验要求：设计一个汽车尾灯控制电路。


功能：设计一个汽车尾灯控制电路。已知汽车左右两侧各有3个尾灯，要求控制尾灯按如下规则亮灭。

汽车沿直线行驶时，两侧的指示灯全灭；

右转弯时，左侧的指示灯全灭，右侧的指示灯按000，100，010，001，000循环顺序点亮；

左转弯时，右侧的指示灯全灭，左侧的指示灯按与右侧同样的循环顺序点亮；
如果在直行时刹车，两侧的指示灯全亮；如果在转弯时刹车，转弯这一侧的指示灯按上述的循环顺序点亮，另一侧的指示灯全亮；

临时故障或紧急状态时，两侧的指示灯闪烁。

 


【例8.12】 汽车尾灯控制器。


```
module backlight(clk50m,turnl,turnr,brake,fault,lightl,lightr);
(* chip_pin="Y2" *) input clk50m;                //时钟
(* chip_pin="AB28" *) input turnl;                //左转信号
(* chip_pin="AC28" *) input turnr;                //右转信号
(* chip_pin="AC27" *) input brake;                //刹车信号
(* chip_pin="AD27" *) input fault;                //故障信号
(* chip_pin="E18,F18,F21" *) output[2:0] lightl; //左侧灯
(* chip_pin="E19,F19,G19" *) output[2:0] lightr; //右侧灯
reg[23:0] count;
wire clock;
reg[2:0] shift=3'b001;
reg flash=1'b0;
always@(posedge clk50m)
    begin if(count==12500000) count<=0; else count<=count+1; end
    assign clock=count[23];
    always@(posedge clock)
begin    shift={shift[1:0],shift[2]};flash=~flash; end
assign lightl=turnl?shift:brake?3'b111:fault?{3{flash}}:3'b000;
assign lightr=turnr?shift:brake?3'b111:fault?{3{flash}}:3'b000;
endmodule
```

8-3 状态机A/D采样控制电路

实验要求：采用状态机实现ADC0809控制电路，实现数据采集。

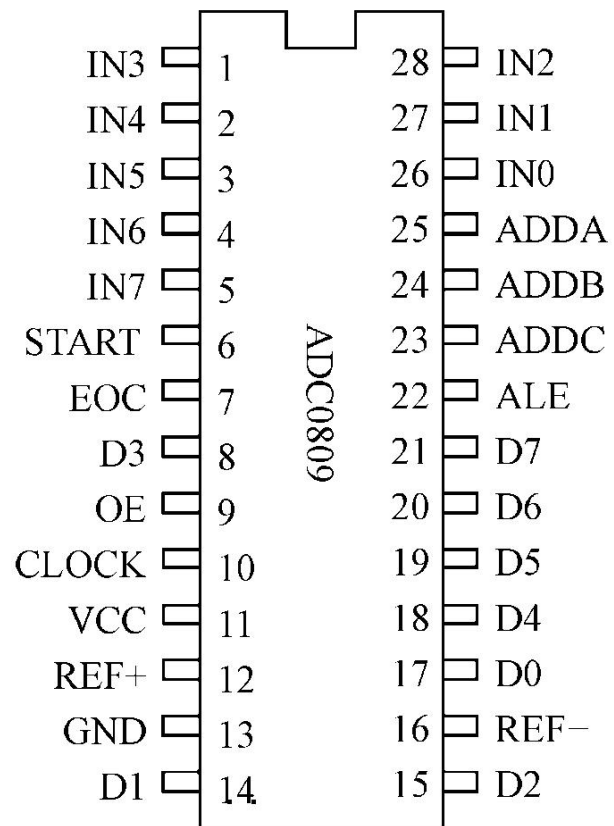

ADC0809引脚图

 

ADC0809工作时序

8-4 用状态机实现字符液晶显示控制

实验要求：采用状态机控制字符液晶实现字符的显示

基于DE2-115平台用FPGA控制字符液晶实现字符的显示。字符液晶由液晶显示器和专用的行、列驱动器、控制器及必要的连接件装配而成，可显示数字和英文字符。字符液晶本身具有字符发生器，显示容量大，功能丰富，一般最少可显示1行8个或1行16个字符，每个字符由 5×7 、 5×8 或 5×11 的一组像素点阵排列构成，字符间有一定的间隔，行与行间也有一定的间隔。

用状态机实现字符显示控制

H1602B液晶模块的读/写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的，为了方便控制，采用状态机实现设计。在设计中设置8个状态，分别是起始状态CLEAR，设置CGRAM状态SETCGRAM，工作方式设置状态SETFUNCTION，显示方式设置状态SWITCHMODE，输入方式设置状态SETMODE，光标归位状态RETURNCURSOR，字符移位状态SHIFT，写RAM状态WRITERAM，状态编码采用One-Hot方式。